



# 编码器和译码器


# 实验目的

1. 掌握用逻辑门实现编码器的方法。
2. 掌握中规模集成电路编码器和译码器的工作原理以及逻辑功能。
3. 掌握 74LS138 用作数据分配器的方法。
4. 熟悉编码器和译码器的级联方法。
5. 能够利用译码器进行组合逻辑电路设计。

## 编码器 (Encoder)

- 在数字系统中，常常需要将某一信息（输入）变换为某一特定的代码（输出）
- 把二进制码按一定的规律编排，例如8421码、格雷码等，使每组代码具有一特定的含义（代表某个数或控制信号）称为**编码**
- 具有编码功能的逻辑电路称为**编码器**
- 它的逻辑功能是将输入的每一个高、低电平信号编成一个对应的二进制代码。

信息  
输入

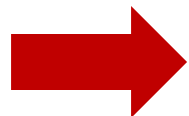


编  
码  
器



二进制  
代码

常用的编码器 { 普通编码器  
                          优先编码器

## 8线—3线优先编码器74LS148

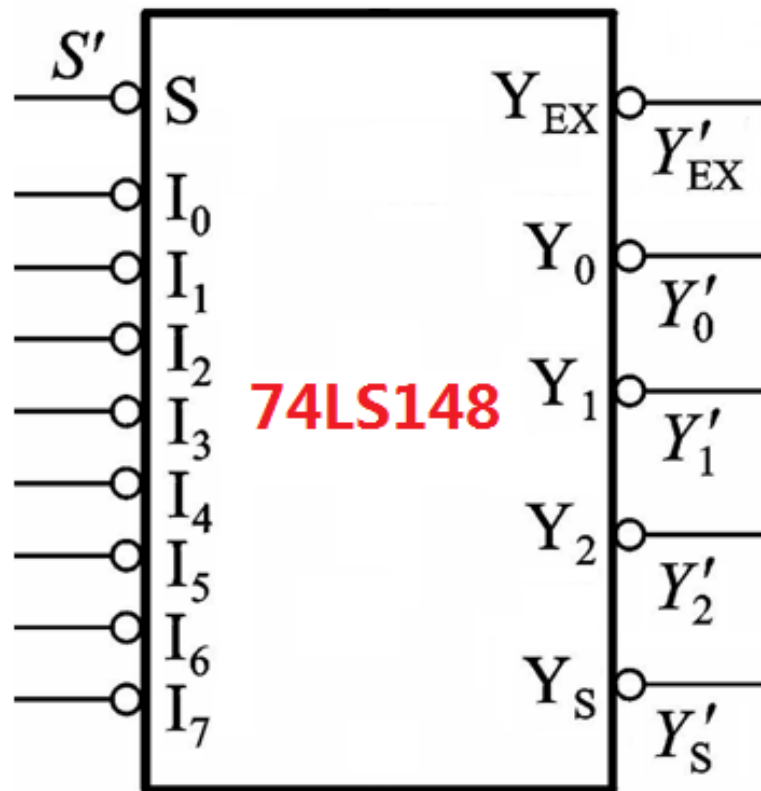

$S'$ 为选通输入端， $S'=0$ ，编码器才能正常工作。

$Y'_S$ 为选通输出端， $Y'_S=0$ ，表示电路工作，无编码输入。

$Y'_{EX}$ 为扩展端， $Y'_{EX}=0$ ，表示电路工作，有编码输入。


## 优先编码器74LS148功能表


输 入									输 出				
$S'$	$I'_0$	$I'_1$	$I'_2$	$I'_3$	$I'_4$	$I'_5$	$I'_6$	$I'_7$	$Y'_2$	$Y'_1$	$Y'_0$	$Y'_S$	$Y'_{EX}$
1	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
0	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	1	0
0	X	X	X	X	X	X	0	1	0	0	1	1	0
0	X	X	X	X	X	0	1	1	0	1	0	1	0
0	X	X	X	X	0	1	1	1	0	1	1	1	0
0	X	X	X	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0
0	X	X	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0
0	X	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0
0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

■ 输入、输出均为低电平有效

# 两片74LS148组成16线—4线优先编码器

优先权  
最高

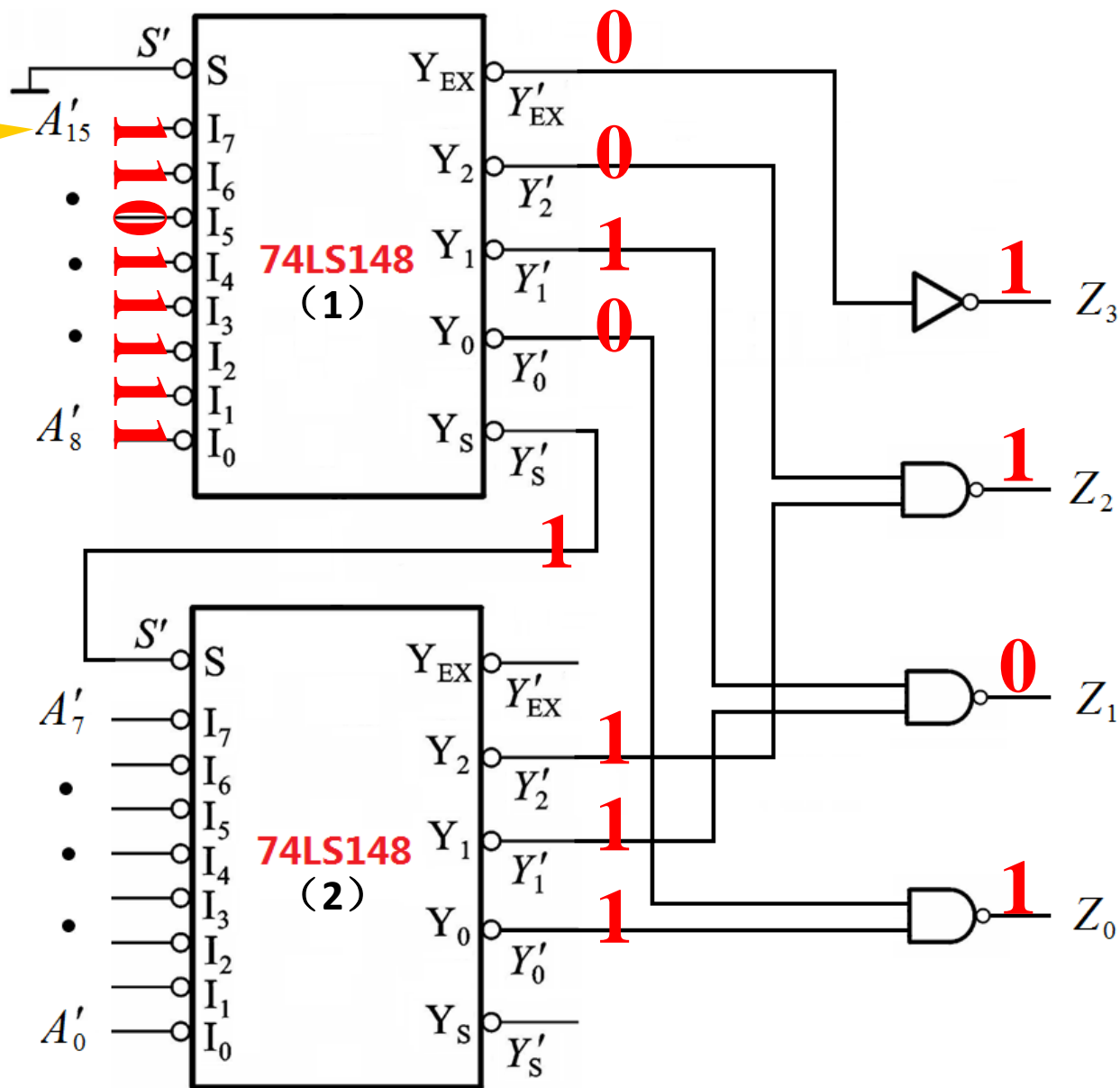

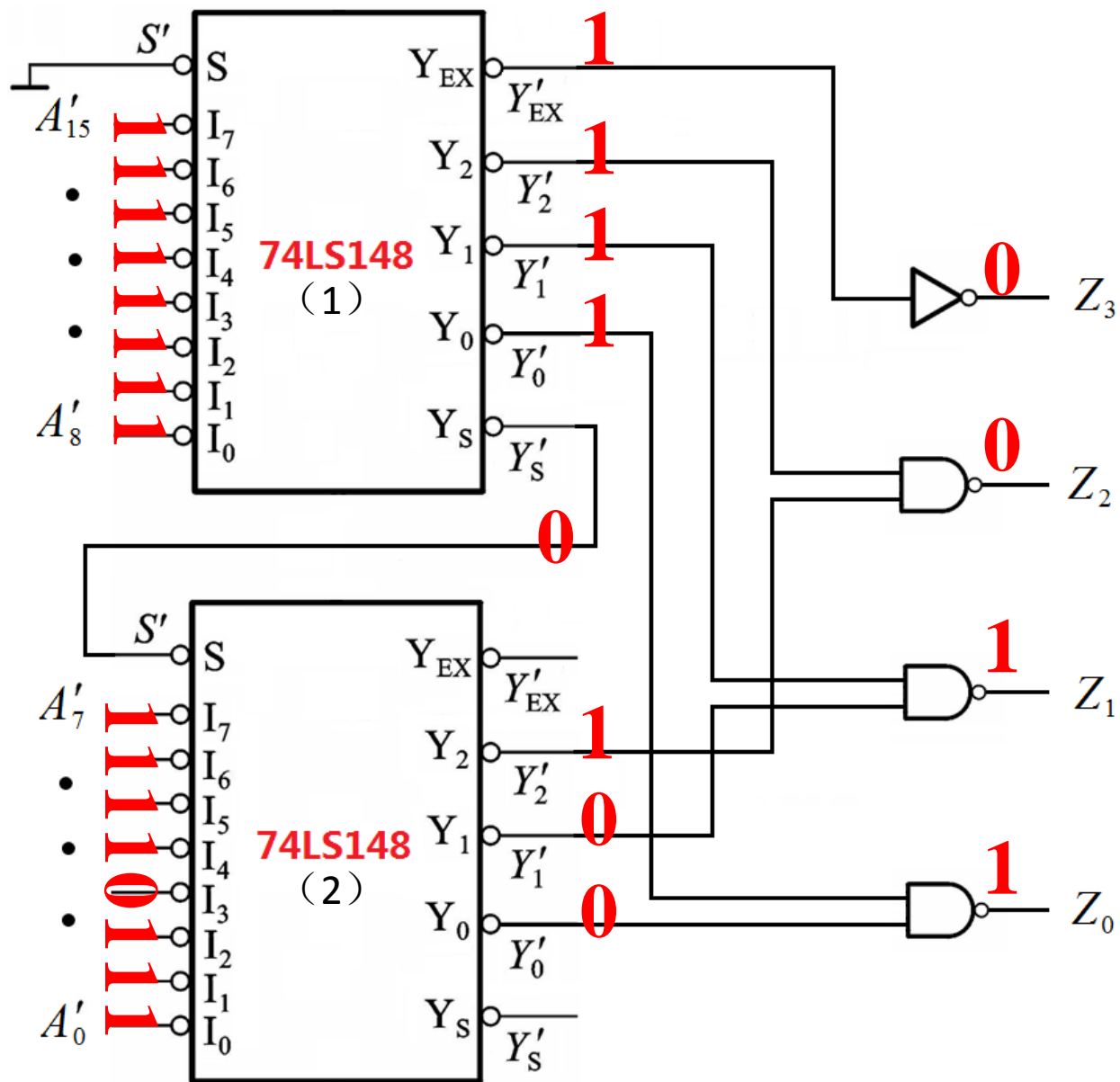



# 译码器 (Decoder)


- 译码是编码的逆过程
- 译码器将每个二进制代码赋予的特定含义“翻译”过来，转换成相应的信息符号（输出信号）
- 具有译码功能的逻辑电路被称为**译码器**
- 它的逻辑功能是将每个输入的二进制代码译成对应的输出高、低电平信号或另一个代码。



常用的译码器 {

- 二进制译码器
- 二-十进制译码器
- 显示译码器

## 一、二进制译码器74LS138

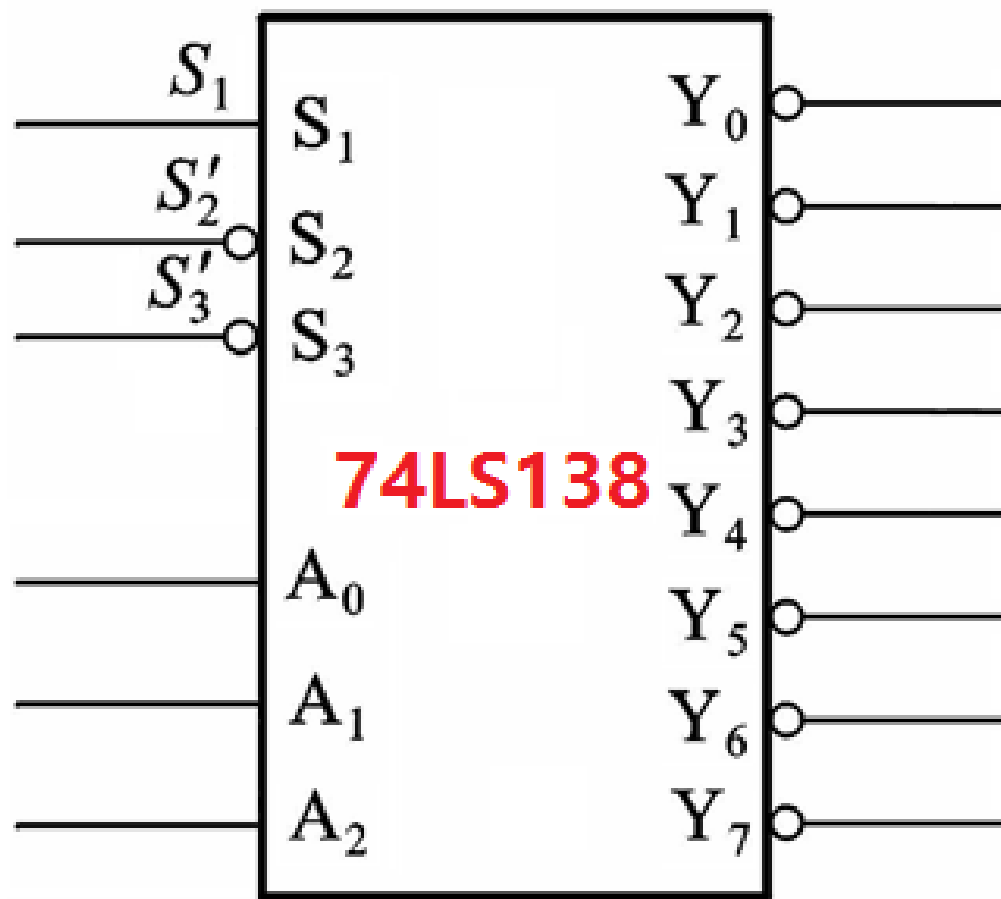


$S_1$ 、 $S'_2$ 和 $S'_3$ 是三个片选输入端，当 $S_1=1$ ， $S'_2+S'_3=0$ 时，译码器工作。

### 3线- 8线译码器74LS138功能表

输 入					输 出							
$S_1$	$S_2' + S_3'$	$A_2$	$A_1$	$A_0$	$Y_0'$	$Y_1'$	$Y_2'$	$Y_3'$	$Y_4'$	$Y_5'$	$Y_6'$	$Y_7'$
0	X	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1
X	1	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1
1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

■ 输出低电平有效


# 两片74LS138组成4线—16线译码器

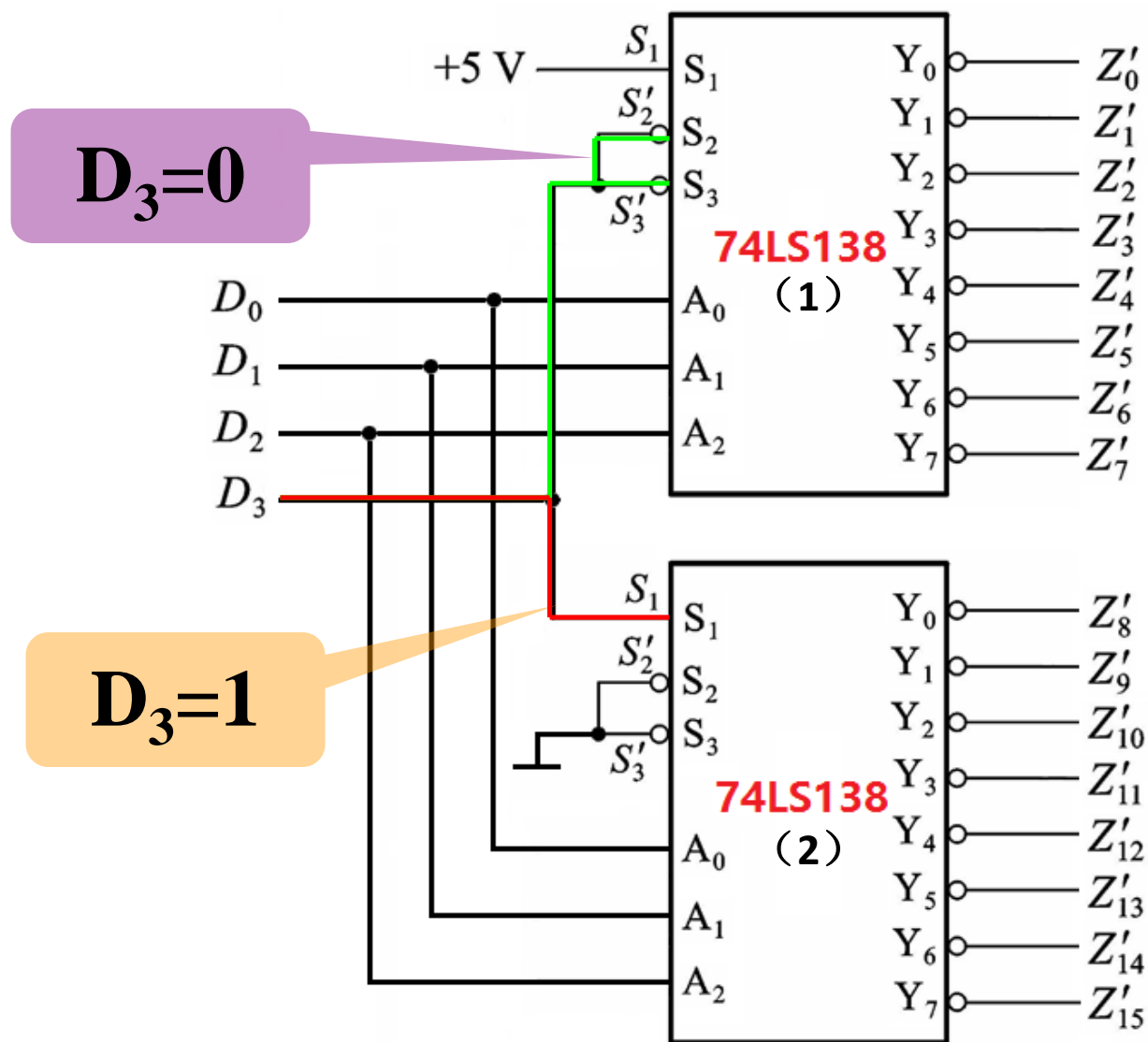

## (74LS138译码器)

$$\left\{ \begin{array}{l} Y'_0 = (A'_2 A'_1 A'_0)' = m'_0 \\ Y'_1 = (A'_2 A'_1 A_0)' = m'_1 \\ Y'_2 = (A'_2 A_1 A'_0)' = m'_2 \\ Y'_3 = (A'_2 A_1 A_0)' = m'_3 \\ Y'_4 = (A_2 A'_1 A'_0)' = m'_4 \\ Y'_5 = (A_2 A'_1 A_0)' = m'_5 \\ Y'_6 = (A_2 A_1 A'_0)' = m'_6 \\ Y'_7 = (A_2 A_1 A_0)' = m'_7 \end{array} \right.$$

$$Y'_i = m'_i$$

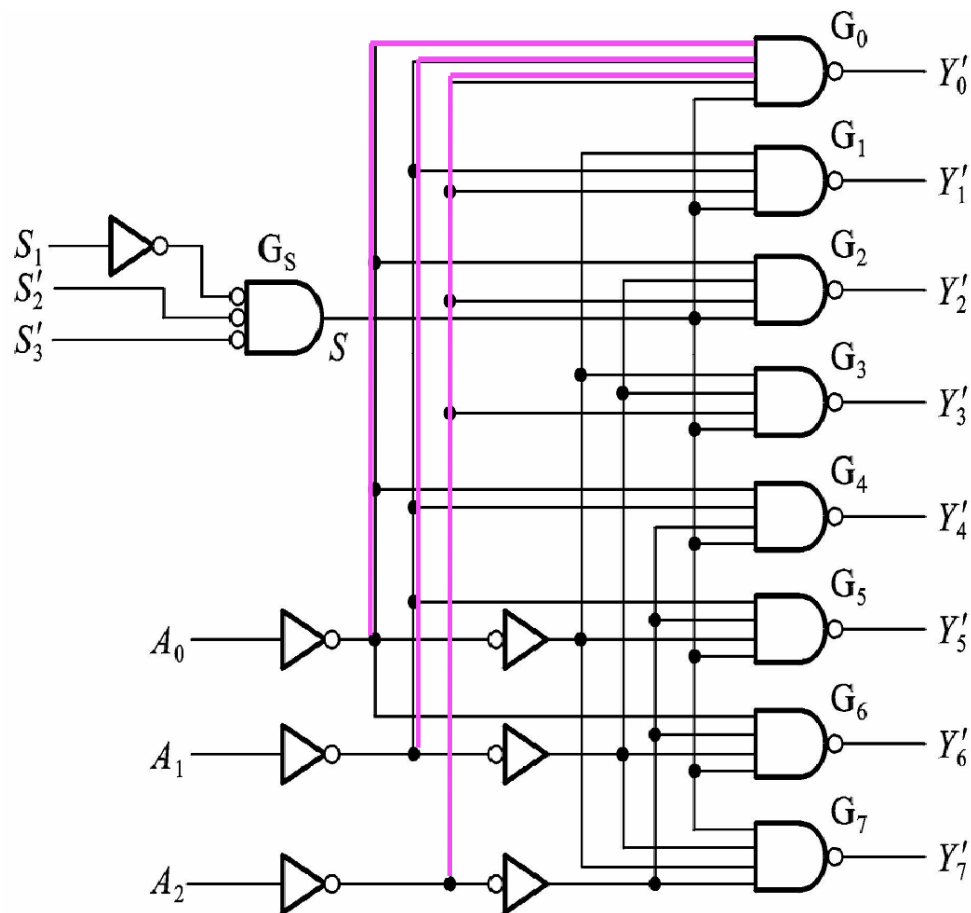

一个3线-8线译码器能产生三个变量的全部最小项，所以也将这种译码器称为**最小项译码器**。

# 译码器实现逻辑函数

例：用74LS138实现逻辑函数  $Y = A'B + AC'$


$$Y = A'B + AC'$$

$$= A'BC' + A'BC + AB'C' + ABC'$$

$$= m_2 + m_3 + m_4 + m_6$$

$$= (m'_2 m'_3 m'_4 m'_6)'$$


$$= (Y'_2 Y'_3 Y'_4 Y'_6)'$$

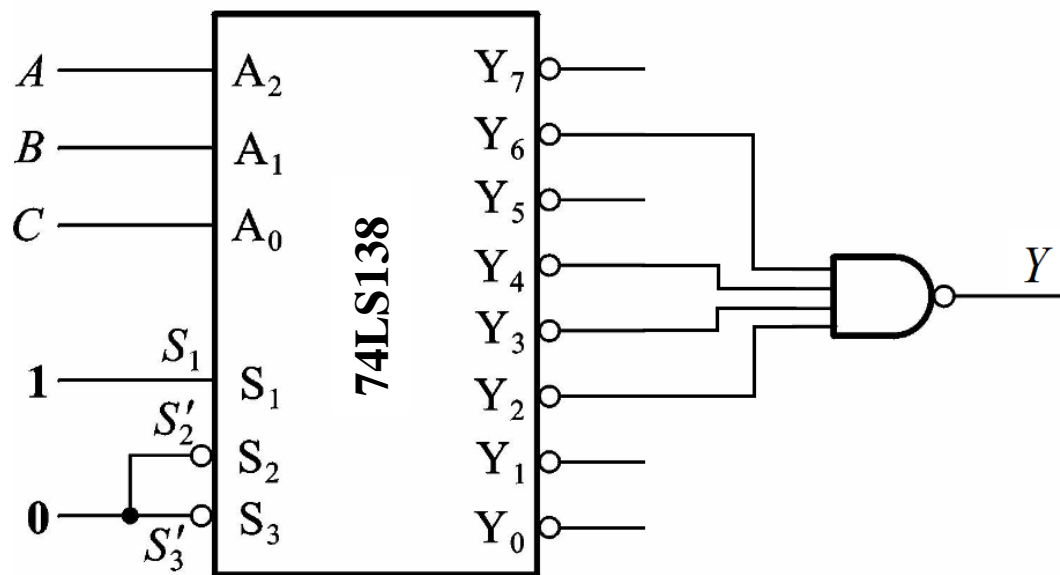


## 二、显示译码器

能直接驱动数字显示器或能同显示器配合使用的译码器称为**显示译码器**。


常用的显示译码器能驱动七段字符显示器。

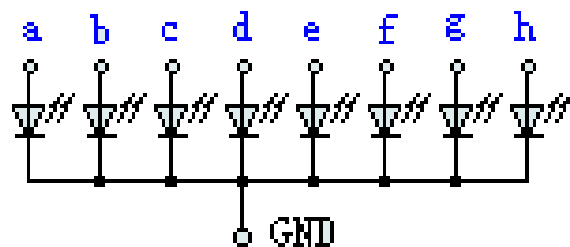


共阴极7段数码管

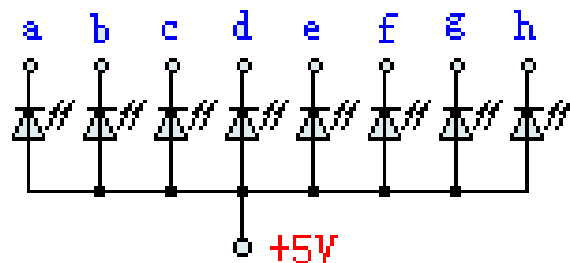

共阳极7段数码管

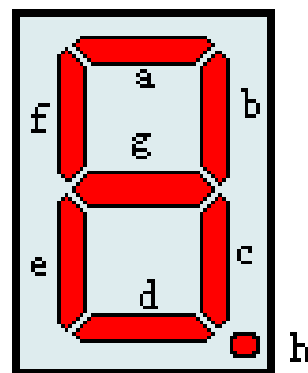



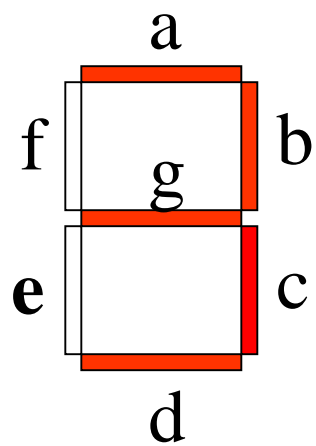

## CD4511 功能表

输 入							输 出							
LE	$\overline{\text{BI}}$	$\overline{\text{LT}}$	D	C	B	A	a	b	c	d	e	f	g	显示字形
×	×	0	×	×	×	×	1	1	1	1	1	1	1	8
×	0	1	×	×	×	×	0	0	0	0	0	0	0	消隐
0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1
0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	2
0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	3
0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	4
0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	5
0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	6
0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	7
0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	8
0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	9
0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	消隐
0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	消隐
0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	消隐
0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	消隐
0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	消隐
0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	消隐
1	1	1	×	×	×	×	锁 存							锁存


# 实验内容

## 1. 试用逻辑门设计一个4线-2线的优先编码器。

用小规模逻辑门芯片设计一个4线-2线的优先编码器，要求输入端高电平有效。将输入端接拨位开关，输出端  $Y_0 \sim Y_1$  分别接 2 个发光二极管，拨动拨位开关，根据发光二极管显示的变化，逐项验证 4-2 线编码器的功能。自拟表格记录实验数据。


要求：用与非门、反相器

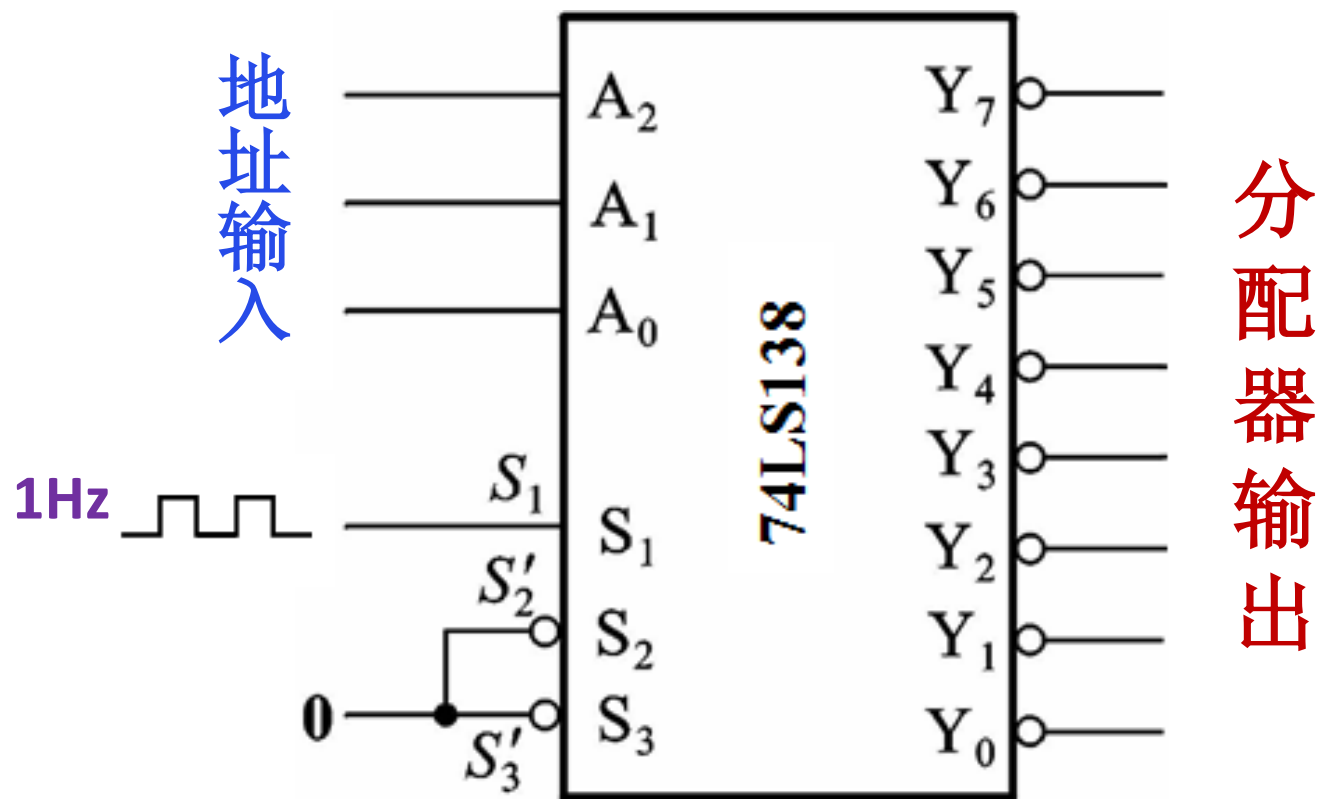2.试将74LS138用作数据分配器，将1Hz连续脉冲信号加到电路的控制输入端，输出接发光二极管，改变输入地址码 $A_2$ 、 $A_1$ 、 $A_0$ 的值，观察实验现象，记录实验结果。



若要求分配器的输出信号与输入脉冲信号同相，在不增加逻辑门的情况下，电路应如何改接。

### 3、验证编码器74LS148和译码器74LS138的逻辑功能。

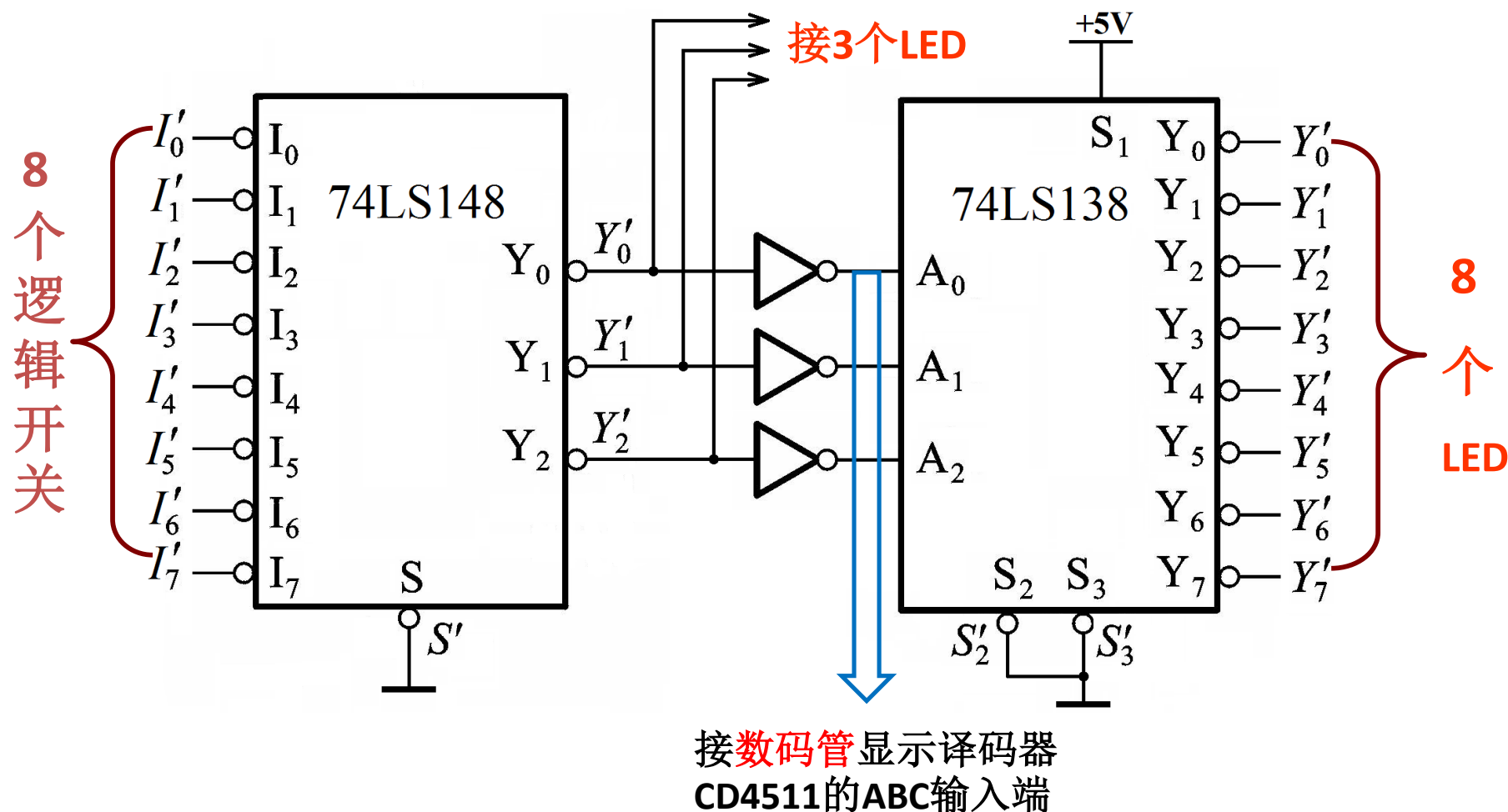

根据74LS148和74LS138的输出状态，填写下表，并分析结果。

74LS148（编码器）								74LS138（译码器）							
$I'_0$	$I'_1$	$I'_2$	$I'_3$	$I'_4$	$I'_5$	$I'_6$	$I'_7$	$Y'_2Y'_1Y'_0$	$A_2A_1A_0$	$Y'_0Y'_1Y'_2Y'_3Y'_4Y'_5Y'_6Y'_7$					
1	1	1	1	1	1	1	1								
0	1	1	1	1	1	1	1								
x	0	1	1	1	1	1	1								
x	x	0	1	1	1	1	1								
x	x	x	0	1	1	1	1								
x	x	x	x	0	1	1	1								
x	x	x	x	x	0	1	1								
x	x	x	x	x	x	0	1								
x	x	x	x	x	x	x	0								




#### 4.设计一个具有3路报警信号的报警装置。

当第一路有报警信号时，数码管显示“1”；当第二路有报警信号时，数码管显示“2”；当第三路有报警信号时，数码管显示“3”；当有两路或两路以上有报警信号时，数码管显示“8”；当无报警信号时，数码管显示“0”。

要求：用74LS138、CD4511和逻辑门等器件设计该电路。

\*5.用两片74LS138和74LS20双与非门设计下面的多输出函数，画出逻辑电路图。
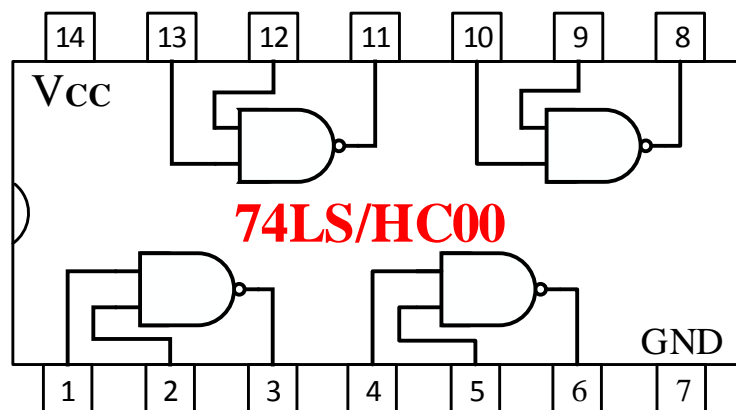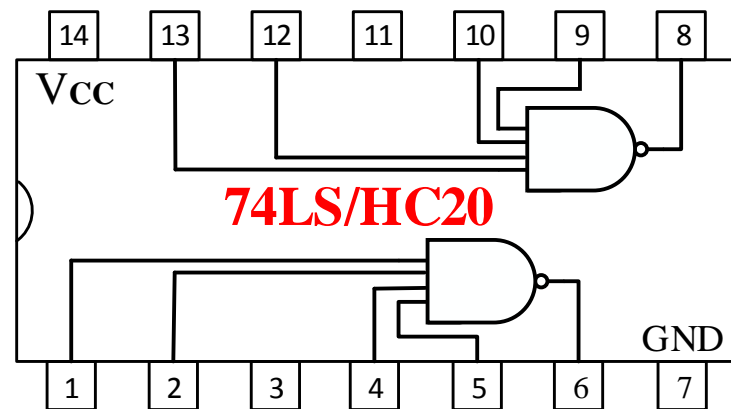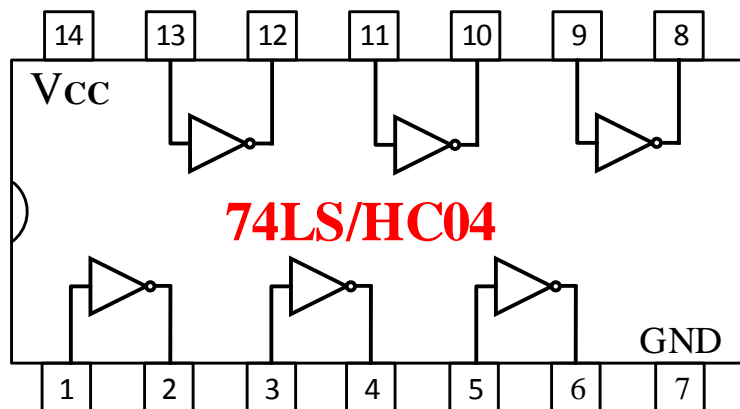
$$\begin{cases} Y_1 = BC' \\ Y_2 = AB'CD + A'BC + AB'D \end{cases}$$



( $V_{CC}=5V$ )

芯片引脚图

# 实验设备与器件

- 1 数字逻辑电路实验箱。
- 2 双踪示波器、数字万用表。
- 3 芯片 74LS/HC148, 74LS/HC138 、 74LS/HC04、  
74LS/HC00 、 74LS/HC20 。


## 思考题

1. 如何判断一个数码管的好坏？
2. 共阴极和共阳极数字显示器有什么区别？能否用 CD4511 直接驱动共阳极数字显示器？
3. 为什么用二进制译码器可以设计任意的组合逻辑电路？
4. 总结用集成电路进行功能扩展的方法。





## 数码管输入及电源

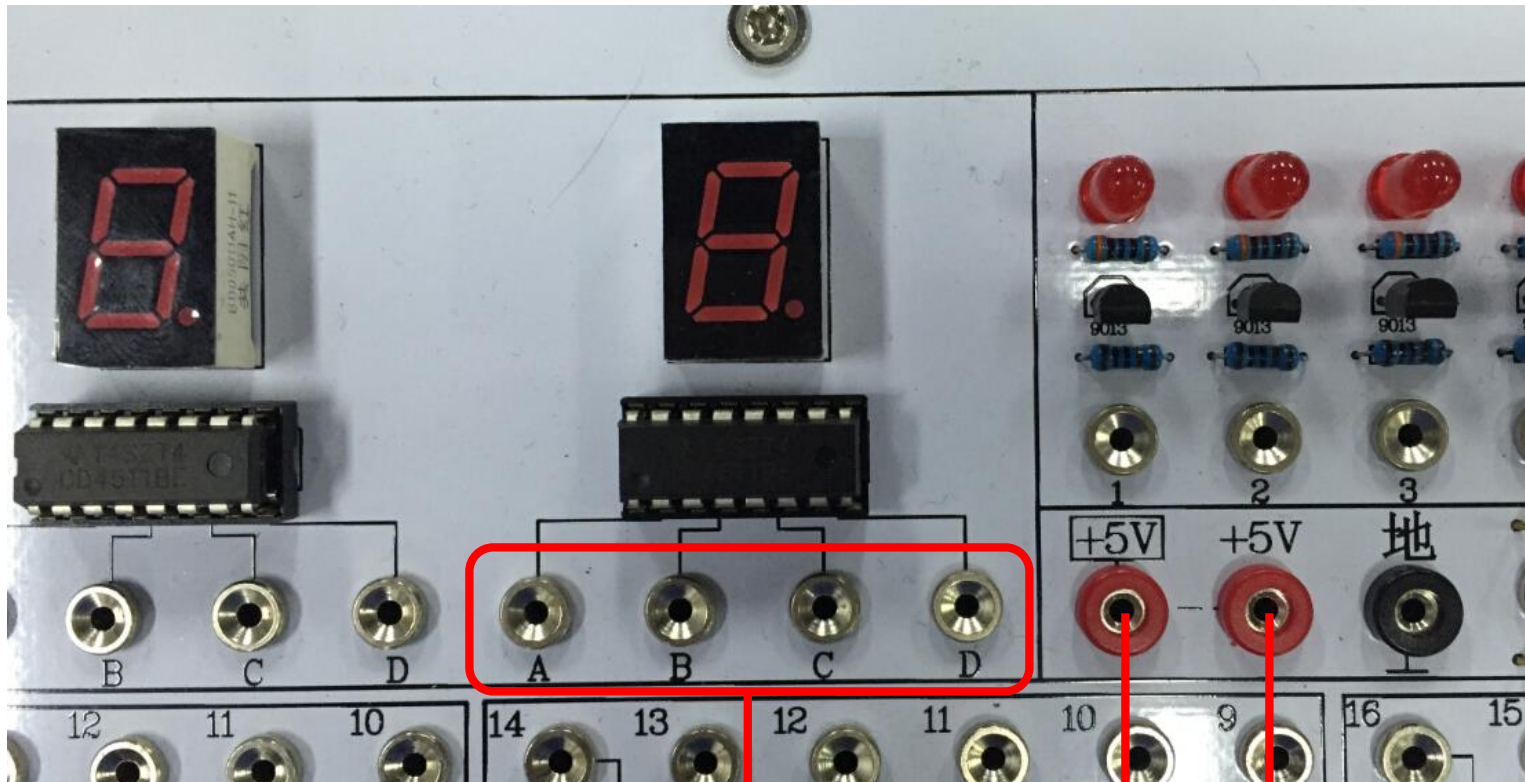

输入端A、B、C、D，最低位是A，最高位是D

数码管电源+5V，用一根导线相连

下次实验：数据选择器与加法器（102室）  
或 移位寄存器及应用（102室）